

PUC-Minas - Ciência da Computação

Prova 01

Aluno: Gustavo Jota Resende

Matrícula: 427413

	Abcd	Saídas	S2	S1	S0
0	0000	2	0	1	0
1	0001	1	0	0	1
2	0010	1	0	0	1
3	0011	1	0	0	1
4	0100	4	1	0	0
5	0101	2	0	1	0
6	0110	1	0	0	1
7	0111	1	0	0	1
8	1000	4	1	0	0
9	1001	4	1	0	0
10	1010	2	0	1	0
11	1011	1	0	0	1
12	1100	4	1	0	0
13	1101	4	2	0	0
14	1110	4	1	0	0
15	1111	2	0	1	0

S2

ab/cd	00	01	11	10
00	0(0)	0(1)	0(3)	0(2)
01	1(4)	0(5)	0(7)	0(6)
11	1(12)	1(13)	0(15)	1(14)
10	0(8)	0(9)	0(11)	0(10)

S3

ab/cd	00	01	11	10
00	1(0)	0(1)	0(3)	0(2)
01	0(4)	1(5)	0(7)	0(6)

11	0(12)	1(13)	1(15)	0(14)
10	0(8)	0(9)	0(11)	1(10)

S0

ab/cd	00	01	11	10
00	0(0)	1(1)	1(3)	1(2)
01	0(4)	0(5)	1(7)	1(6)
11	0(12)	0(13)	0(15)	0(14)
10	0(8)	0(9)	1(11)	0(10)

1)

$$a) S_2 = (a' * b * c' * d') + (a * b' * c' * d') + (a * b' * c * d) + (a * b * c' * d') + (a * b * c * d) + (a * b' * c * d')$$

$$b) S_1 = \prod m(1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14)$$

$$c) S_0 = (a' + b' + c' + d) * (a' + b' + c + d') * (a + b' + c + d) * (a' + b + c + d') * (a' + b + c + d) * (a + b' + c + d)$$

$$d) A = (8,9,12,13) = ac', B = (4,12) = bc'd', C = (12,14) = abd'$$

$$S_2 = (a * c') + (b * c' * d') + (a * b * d')$$

$$e) A = (a' * b' * c' * d), B = (a' * b' * c' * d'), C = (a * b * c * d), D = (a * b' * c * d')$$

$$S_1 = (a' * b' * c' * d) + (a' * b' * c' * d') + (a * b * c * d) + (a * b' * c * d')$$

$$f) A = (2,3,6,7) = (a' * c), B = (1,3) = (a' * b' * d), C = (3,11) = (b' * c * d)$$

$$S_0 = (a' * c) + (a' * b' * d) + (b' * c * d)$$

$$g) S_2 = (a * c') + (b * c' * d') + (a * b * d') = (b * d')(a + c') + (a * c')$$

$$h) S_1 = (a' * b' * c' * d) + (a' * b' * c' * d') + (a * b * c * d) + (a * b' * c * d')$$

$$a' * c' (b' * d' + b * d) + a * c (b * d + b' * d')$$

$$(b' * d' + b * d)(a' * c' + a * c) = (bxor)(axorc)$$

$$i) S_0 = (a' * c) + (a' * b' * d) + (b' * c * d) = (b' * d)(a' * c) + (a * c')$$

As outras questões estão nos arquivos de verilog nesta pasta

