

DOCUMENTAÇÃO

EXERCÍCIO 1

FAZER um circuito lógico para a função abaixo, após simplificá-la pelo método de Quine-McCluskey:

$$f(a, b, c, d) = \text{SoP} (m(2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14))$$

	a	b	c	d
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

1 bit	2	0010
2 bits	3	0011
	6	0110
	10	1010
	12	1100
3 bits	7	0111
	11	1011
	14	1110

Grupos(2)

Organizado

(2, 3) 001_
 (2, 6) 0_10
 (2, 10) _010
 (3, 7) 0_11
 (3, 11) _011
 (6, 7) 011_
 (6, 14) _110
 (10, 11) 101_
 (10, 14) 1_10
 (12, 14) 11_0

(2, 3) 001_
 (6, 7) 011_
 (10, 11) 101_

(2, 10) _010
 (3, 11) _011
 (6, 14) _110

(2, 6) 0_10
 (3, 7) 0_11
 (10, 14) 1_10

(12, 14) 11_0 A

Grupo(4)

Organizado

Simplificando

(02, 10, 03, 11) _ 0 1 _
 (02, 10, 06, 14) _ _ 1 0
 (02, 06, 03, 07) 0 _ 1 _
 (02, 06, 10, 14) _ _ 1 0
 (02, 03, 06, 07) 0 _ 1 _
 (02, 03, 10, 11) _ 0 1 _

(02, 10, 06, 14) _ _ 1 0
 (02, 06, 10, 14) _ _ 1 0
 (02, 10, 03, 11) _ 0 1 _
 (02, 03, 10, 11) _ 0 1 _
 (02, 06, 03, 07) 0 _ 1 _
 (02, 03, 06, 07) 0 _ 1 _

(02, 06, 10, 14) _ _ 1 0 B
(02, 03, 10, 11) _ 0 1 _ C
(02, 03, 06, 07) 0 _ 1 _ D

	2	3	6	7	10	11	12	14
A							X	X
B	X		X		X			X
C	X	X			X	X		
D	X	X	X	X				

FUNÇÃO:

$$S = A + B + C + D$$

$$S = abd' + cd' + b'c + a'c$$

EXERCÍCIO 2

FAZER um circuito lógico para a função abaixo, após simplificá-la pelo método de Quine-McCluskey:

$$f(a, b, c, d) = \text{SoP} (m(0, 2, 4, 8, 9, 11, 13))$$

	a	b	c	d
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

0 bit	0	0000
1 bit	2	0010
	4	0100
	8	1000
2 bits	9	1001
3 bits	11	1011
	13	1101

Grupos(2)

(0,2) 00_0 **A**
 (0,4) 0_00 **B**
 (0,8) _000 **C**
 (8,9) 100_ **D**
 (9,11) 10_1 **E**
 (9,13) 1_01 **F**

	0	2	4	8	9	11	13
A	x	x					
B	x		x				
C	x			x			
D				x	x		
E					x	x	
F					x		x

Simplificando D, temos a função

FUNÇÃO: $S = A + B + C + E + F$
 $S = a'b'd' + a'c'd' + b'c'd' + ab'd + ac'd$

EXERCICIO 3

Dados os mapas de Karnaugh abaixo para as entradas (a, b, c, d, e) respectivamente

a=0\de	00	01	11	10
bc				
00	1	1		
01	1	1	1	
11		1	1	1
10	1	1		

a=1\de	00	01	11	10
bc				
00		1		1
01		1	1	1
11		1	1	1
10			1	

Implementar o circuito simplificado por Quine-McCluskey.

	a	b	c	d	e
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	0
3	0	0	0	1	1
4	0	0	1	0	0
5	0	0	1	0	1
6	0	0	1	1	0
7	0	0	1	1	1
8	0	1	0	0	0
9	0	1	0	0	1
10	0	1	0	1	0
11	0	1	0	1	1
12	0	1	1	0	0
13	0	1	1	0	1
14	0	1	1	1	0
15	0	1	1	1	1
16	1	0	0	0	0
17	1	0	0	0	1
18	1	0	0	1	0
19	1	0	0	1	1
20	1	0	1	0	0
21	1	0	1	0	1
22	1	0	1	1	0
23	1	0	1	1	1
24	1	1	0	0	0
25	1	1	0	0	1
26	1	1	0	1	0
27	1	1	0	1	1
28	1	1	1	0	0
29	1	1	1	0	1
30	1	1	1	1	0
31	1	1	1	1	1

0 bit	0	00000
1 bit	1	00001
	4	00100
	8	01000
2 bits	5	00101
	9	01001
	17	10001
	18	10010 A
	20	10100
3 bits	7	00111
	13	01101
	14	01110
	21	10101
4 bits	15	01111
	23	10111
	27	11011
	29	11101
	30	11110
5 bits	31	11111

Grupos(2)

(0, 1)	0000_	(5, 13)	0_101	(14, 30)	_1110
(0, 4)	00_00	(5, 21)	_0101	(21, 23)	101_1
(0, 8)	0_000	(9, 13)	01_01	(21, 29)	1_101
(1, 5)	00_01	(17, 21)	10_01	(15, 31)	_1111
(1, 9)	0_001	(20, 21)	1010_	(23, 31)	1_111
(1, 17)	_0001	(7, 15)	0_111	(27, 31)	11_11
(4, 5)	0010_	(7, 23)	_0111	(29, 31)	111_1
(4, 20)	_0100	(13, 15)	011_1	(30, 31)	1111_
(8, 9)	0100_	(13, 29)	_1101		
(5, 7)	001_1	(14, 15)	0111_		

Organizado

(0, 1) 0000_	(5, 7) 001_1	(0, 4) 00_00	(0, 8) 0_000
(4, 5) 0010_	(13, 15) 011_1	(1, 5) 00_01	(1, 9) 0_001
(8, 9) 0100_	(21, 23) 101_1	(9, 13) 01_01	(5, 13) 0_101
(20, 21) 1010_	(29, 31) 111_1	(17, 21) 10_01	(7, 15) 0_111
(14, 15) 0111_		(27, 31) 11_11 B	(21, 29) 1_101
(30, 31) 1111_			(23, 31) 1_111

(1, 17) _0001
 (4, 20) _0100
 (5, 21) _0101
 (7, 23) _0111
 (13, 29) _1101
 (14, 30) _1110
 (15, 31) _1111

Grupo (4)

(0, 1, 4, 5)	00_0_ C	(5, 7, 21, 23)	_01_1 I
(0, 4, 1, 5)	00_0_	(5, 21, 7, 23)	_01_1
(0, 1, 8, 9)	0_00_ D	(5, 13, 21, 29)	_ _101 J
(0, 8, 1, 9)	0_00_	(5, 21, 13, 29)	_ _101
(1, 5, 9, 13)	0_ _01 E	(7, 23, 15, 31)	_ _111 K
(9, 13, 1, 5)	0_ _01	(15, 31, 7, 23)	_ _111
(1, 5, 17, 21)	_0_01 F	(13, 15, 29, 31)	_11_1 L
(1, 17, 5, 21)	_0_01	(13, 29, 15, 31)	_11_1
(4, 5, 20, 21)	_010_ G	(14, 15, 30, 31)	_111_ M
(4, 20, 5, 21)	_010_	(14, 30, 15, 31)	_111_
(5, 13, 7, 15)	0_1_1 H	(21, 23, 29, 31)	1_1_1 N
(5, 7, 13, 15)	0_1_1	(21, 29, 23, 31)	1_1_1

	0	1	4	5	7	8	9	13	14	15	17	18	20	21	23	27	29	30	31
A												x							
B																x			x
C	x	x	x	x															
D	x	x				x	x												
E		x		x			x	x											
F		x		x						x				x					
G				x	x								x	x					
H				x	x			x		x									
I				x	x									x	x				
J			x					x						x			x		
K					x					x					x				x
L								x		x							x		x
M									x	x								x	x
N														x	x		x		x

Simplificações: C, E, H, I, J, N

FUNÇÃO: $S = A + B + D + F + G + K + L + M$
 $S = ab'c'de' + abde + a'c'd' + b'd'e + b'cd' + cde + bce + bcd$