

Avaliação 01

NOME: Isabella de Paula Gonçalves

MATRÍCULA: 420120

a)

	a	b	c	d	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1
3	0	0	1	1	0	1	0
4	0	1	0	0	0	0	1
5	0	1	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0	1	0
7	0	1	1	1	0	1	1
8	1	0	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	0
10	1	0	1	0	0	1	0
11	1	0	1	1	0	1	1
12	1	1	0	0	0	1	0
13	1	1	0	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0	1	1
15	1	1	1	1	1	0	0

b) SoP (1,2,4,7,8,11,13,14) =

$$a'b'c'd + a'b'cd' + a'bc'd' + a'bcd + ab'c'd' + ab'cd + abc'd + abcd'$$

c) SoP (3,5,6,7,9,10,11,12,13,14)

$$a'b'cd + a'bc'd + a'bcd' + a'bcd + ab'c'd + ab'cd' + ab'cd + abc'd' + abc'd + abcd'$$

d)PoS (0,3,5,6,9,10,12,15)

$$a+b+c+d * a+b+c'+d' * a+b'+c+d' * a+b'+c'+d * a'+b+c+d' * a'+b+c'+d * a'+b'+c+d * a'+b'+c'+d'$$

e)

Ab \ cd	00	01	11	10
00		1		1
01	1		1	
11		1		1
10	1		1	

$$a'b'c'd + a'b'cd' + a'bc'd' + a'bcd + ab'c'd' + ab'cd + abc'd + abcd'$$

f) $!(a + b) \& \& (c + b) \mid \mid (a + b) \& \& !(c + b)$

$$(a' * b') * (c + d) + (a+b)*(c' * b')$$

g) BITS

$$2 \ (\ 3-0011 \ v \mid 5-0101 \ v \mid 6-0110 \ v \mid 9-1001 \ v \mid 10-1010 \ v \mid 12-1100 \ v)$$

$$3 \ (\ 7-0111 \ v \mid 11-1011 \ v \mid 13-1101 \ v \mid 14-1110 \ v)$$

Agrupamentos de 2/3

$$(3,7)0_{11} \ A \mid (3,11)_{011} \ B \mid (5,7)01_{11} \ C \mid (5,13)_{101} \ D \mid (6,7)011_{11} \ E \mid (6,14)_{110} \ F \mid$$

$$(9,11)10_{11} \ G \mid (9,13)1_{01} \ H \mid (10,11)101_{11} \ I \mid (10,14)1_{10} \ J \mid (12,13)110_{11} \ K \mid (12,14)11_{01} \ L$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A				Xm				Xm								
B				X-								X-				
C						Xm		Xm								
D						X-								X-		
E							X-	X-								
F							Xm								Xm	
G										X-		X-				
H										Xm				Xm		
I											X-	X-				
J											Xm				Xm	
K													Xm	Xm		
L													X-		X-	

$$B + D + E + G \quad I + L = b'cd + bc'd + a'bc + ab'd + ab'c + abd'$$

h)

Ab\cd	00	01	11	10
00			1	
01		1	1	1
11	1	1		1
10		1	1	1

i) $c \&\&(a + b) \mid\mid d \&\&(a + c) \mid\mid b \&\&(a + d)$

j) $s2 = \text{SoP}(15) = abcd$

module método calcular s2(s2,a,b,c,d);

output s2;

input a,b,c,d;

and AND1 (s2,a,b,c,d);

endmodule